



## **AS-megaM**

## Плата AS-megaM

Плата AS-тедаМ разработана на базе платы AS-теда и представляет собой контроллер на базе микросхем ATmega128/ATmega128L с набором периферийных устройств. Плата предназначена для разработки (макетирования) проектов на базе AVR-микроконтроллеров, также может быть использована в качестве управляющего контроллера целевой системы.



# Основные отличия платы AS-megaM от платы AS-mega:

- добавлен разъем для подключения внутрисхемного эмулятора AT JTAGICE;
- предусмотрена установка разъема для второго UART;
- организовано отдельное питание 3,3 В для микросхемы FLASH File серии AT45;
- тип корпуса микросхемы AT45 заменен на TSOP
- предусмотрена возможность использования «быстрых» микросхем SRAM в корпусе SOJ;
- вместо микросхемы 7805 применена микросхема LM317 с возможностью регулирования напряжения питания платы;
- добавлены светодиод и кнопка.

Плата AS-тедаМ имеет следующие аппаратные ресурсы:

- микроконтроллер ATmega128/128L;
- внешнее ОЗУ данных 8/32 кБ микросхема 6264/62256;
- стабилизатор напряжения питания на базе микросхемы LM317;
- 4 пользовательские кнопки и кнопка "Reset";
- штыревой разъем для подключения внешних аналоговых сигналов;
- разъем типа ВН10 для загрузки ПЗУ памяти программ и данных;
- разъем типа BH10 для подключения эмулятора AT JTAGICE;
- разъем типа DRB-9FA (интерфейс RS232);
- штыревые разъемы для подключения внешних сигналов к портам В, С и D микроконтроллера;
- штыревой 16- контактный двухрядный разъем для подключения цифробуквенного ЖКИ.

На плате предусмотрено место для распайки следующих компонентов:

- микросхема ПЗУ серии *DataFlash* AT45D321B/642/1282/2562 в корпусе TSOP;
- стабилизатор напряжения 3,3 B микросхема ADP3308;
- двухканальный 8/10/12-разрядный ЦАП микросхема AD5302/5312/5322.

Для программирования платы AS-megaM можно использовать внутрисхемный программатор AS2, который подключается к плате через разъем BH10. Цоколевка разъема соответствует стандарту фирмы ATMEL. Во время внутрисхемного программирования микроконтроллера ATmega128/128L используются выводы микросхемы 2 и 3, которые в основном режиме подключены к UART. На плате AS-megaM для подключения этих выводов к программирующему разъему на время программирования установлен мультиплексор 74AC4053. Соответствующий управляющий сигнал формируется программатором AS2.

### Официальный дистрибьютор фирмы ATMEL в России: ЗАО «АРГУССОФТ Компани»

**129085, Москва**, проспект Мира 95; тел.: (095) 217-2487, 217-2519; факс: (095) 216-6642, 217-2505

**191023,** Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.3, оф. 315 Тел./факс: (812) 567-1849

**620219**, Екатеринбург, ул. Первомайская, д.104, оф. 206/5; тел.: (3432) 78-32-42; факс: (3432) 78-32-41

**630090, Новосибирск**, ул. Советская, 65; тел.: (3832) 22-40-31





## AS-megaM

## Характеристики платы

- питание от источника +9...+20 Вольт (гнездо со штырем 2,1 мм под стандартный сетевой адаптер);
- напряжене питания микросхем +3,3 или +5 Вольт, устанавливается джампером;
- потребляемый ток не более 20 мА;
- габаритные размеры 92х86 мм;
- расположение крепежных отверстий 84х79 мм.

### Комплект поставки

- плата AS-megaM с установленными компонентами;
- кабель RS-232
- ответная часть разъема питания;
- компакт-диск с текстами программ.


### Содержимое компакт-диска

- принципиальная схема платы в формате pdf;
- техническое описание платы;
- исходный код и НЕХ-файл демонстрационной программы для микросхемы ATmega128;
- демонстрационная программа для компьютера ASmegaM.exe;
- технические описания микросхем, входящих в состав платы;
- пакет программ AVR Studio фирмы ATMEL, (текстовый редактор, ассемблер и отладчик);
- 30-дневная версия Си-компилятора ICC AVR фирмы ImageCraft;
- описание и программа для внутрисхемного программатора AS2.
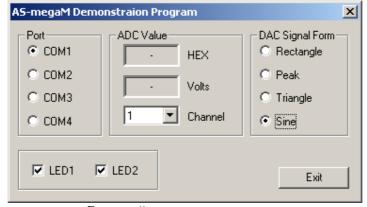
### Демонстрационная программа

Программа ASmegaM функционирует в среде Windows 9X/2000/XP и позволяет показать работу узлов платы AS-megaM. Функции программы:

- выбор номера COM-порта, к которому подключается плата AS-megaM;
- прием сигнала от АЦП, встроенного в микросхему АТтеда128;
- отображение значения напряжения в шестнадцатеричном формате и в Вольтах;
- управление формой и частотой сигнала, формируемого на выходе ЦАП AD5302;
- форма выходного сигнала: синус, треугольник, пила, меандр;
- управление светодиодами, размещенными на плате AS-megaM.



Внешний вид окна программы.

### Официальный дистрибьютор фирмы ATMEL в России: ЗАО «АРГУССОФТ Компани»

**129085, Москва**, проспект Мира 95; тел.: (095) 217-2487, 217-2519; факс: (095) 216-6642, 217-2505

**191023, Санкт-Петербург**, ул. Бабушкина, д.3, оф. 315 Тел./факс: (812) 567-1849

**620219**, Екатеринбург, ул. Первомайская, д.104, оф. 206/5; тел.: (3432) 78-32-42; факс: (3432) 78-32-41

**630090, Новосибирск**, ул. Советская, 65; **тел.:** (3832) 22-40-31